
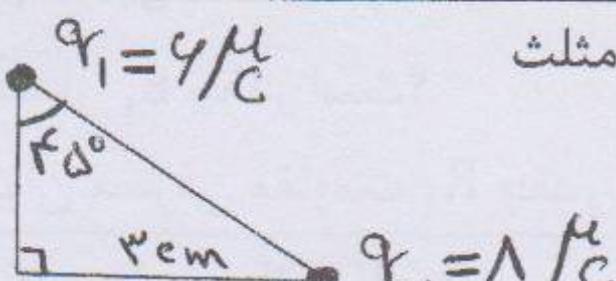


|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>وزارت آموزش و پرورش<br/>اداره آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران<br/>دیپرستان نمونه دولتی نجفگان<br/>سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲</p> | <b>باسمہ تعالیٰ</b><br><b>وزارت آموزش و پرورش</b><br><b>اداره آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران</b><br><b>دیپرستان نمونه دولتی نجفگان</b><br><b>سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲</b> | <b>نام و نام خانوادگی:</b><br><b>درس: فیزیک ۳</b><br><b>نام دبیر: آقای نیازی</b><br><b>پایه: سوم تجربی</b><br><b>زمان: ۱۰۵ دقیقه</b><br><b>تاریخ: ۹۲/۱۰/۱۴</b> |
|---|--|--|

| ردیف | پایه | زیرهواره تا گور دانش بجوی   | پیامبر اکرم (ص) | بارم |
|------|------|---|-----------------|------|
| ۱    |      | در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید:  |                 | ۲    |
|      |      | الف) بار الکتریکی ایجاد شده در اجسام ..... در سطح خارجی آن پخش می شود.  |                 |      |
|      |      | ب) بار الکتریکی در هر نقطه از فضای اطراف خود خاصیتی ایجاد می کند که به آن ..... می گویند.   |                 |      |
|      |      | پ) چگالی سطحی بار الکتریکی در تمام نقاط سطح کره ای رسانای بارا ..... است.   |                 |      |
|      |      | ت) در به هم بست خازن ها به روش متواالی ظرفیت معادل ..... از ظرفیت هر یک از خازن ها است.   |                 |      |
|      |      | ث) جریان الکتریکی در ..... شارش الکترون ها است. یعنی جریان الکتریکی در میدان الکتریکی است.  |                 |      |
|      |      | ج) در مقاومت کربنی حلقه ای سمت راست ..... را در تعیین مقاومت مشخص می کند و مقاومت الکتریکی یک رسانای فلزی با ..... آن نسبت عکس دارد.  |                 |      |
| ۲    |      | جملات درست و نادرست را مشخص کنید.   |                 | ۱    |
|      |      | الف) میدان الکتریکی کمیتی نرده ای است.  |                 |      |
|      |      | ب) برای دو بار نقطه ای مثبت $q_1$ و $q_2$ باشد نیرویی که $q_2$ به $q_1$ وارد می کند بیشتر از نیرویی است که $q_1$ به $q_2$ وارد می کند.  |                 |      |
|      |      | پ) مقاومت الکتریکی یک لامپ در حالت روشن بیشتر از مقاومت آن در حالت خاموش می باشد.   |                 |      |
|      |      | ت) بارهای الکتریکی هنگام شارش در رسانا انرژی خود را حفظ می کنند.  |                 |      |
| ۳    |      | مفاهیم فیزیکی زیر را تعریف کنید.  |                 | ۱    |
|      |      | الف) فروشکست دی الکتریک   |                 |      |
| ۴    |      | دو بار الکتریکی $q_1 = 6 \mu C$ و $q_2 = -54 \mu C$ به فاصله $20 cm$ از هم قرار دارند. بار مثبت $q_2$ را در چه فاصله ای از بار $q_1$ قرار دهیم تا برایند نیروهای وارد برآن صفر شود. |                 | ۲    |
| ۵    |      | در شکل مقابل بزرگی میدان الکتریکی برایند را در راس قائم مثلث با رسم شکل بدست آورید. $(K = 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2})$  |                 | ۱/۷۵ |
|      |      |    |                 |      |
| ۶    |      | الف) خط های میدان الکتریکی اطراف بارهای مقابل را به طور کیفی رسم کنید.  |                 | ۰/۱۵ |
|      |      | ب) مطابق شکل صفحه بعد پروتوونی را در نقاط A و B قرار می دهیم.   |                 | ۰/۷۵ |

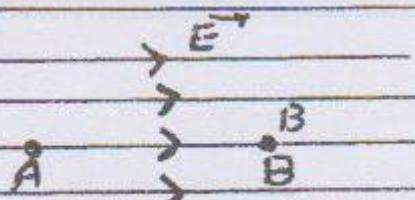نیروی الکتریکی و شتاب حرکت پروتون را در این نقاط مقایسه کنید. (با ذکر دلیل)




۱ اختلاف پتانسیل پایانه های باتری اتومبیل ۱۲۷ است. اگر  $\frac{1}{2} +$  کولن بار الکتریکی از پایانه  $A$  مثبت تا پایانه  $C$  منفی جایه جا شود، انرژی پتانسیل الکتریکی آن چه اندازه و چگونه تغییر می کند؟

۲ خازن تختی را که بین صفحات آن هوا است به مولدی با اختلاف پتانسیل ۷ متصل کرده پس از پرشدن آن را از مولد جدا می کنیم، هرگاه فاصله بین صفحات آن را ۴ برابر کنیم ظرفیت، ولتاژ دو سر خازن و انرژی خازن چند برابر می شود؟ با ذکر دلیل


۳ میدان الکتریکی خازنی که فاصله بین صفحه های آن  $20\text{ cm}$  است برابر  $C/N = 200$  می باشد. اگر بار ذخیره شده روی آن  $50\text{ }\mu\text{C}$  باشد ظرفیت خازن را محاسبه کنید.

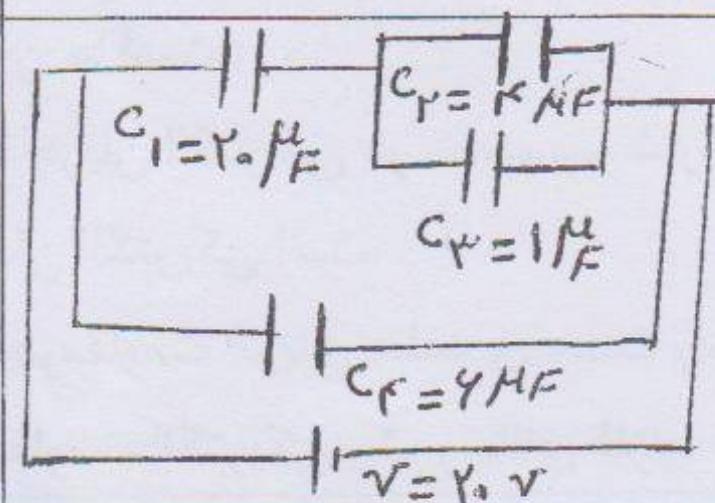۴ در مدار رو برو :  
الف) ظرفیت خازن معادل را حساب کنید.  
ب) انرژی ذخیره شده در خازن  $C_4$  چند میکرو ژول است?  
پ) بار ذخیره شده در خازن  $C_1$  را حساب کنید.




۵ مقاومت سیمی در دمای  $20^\circ\text{C}$  برابر  $10\Omega$  است. مقاومت این سیم در دمای  $20^\circ\text{C}$  برابر  $20\Omega$  است. ضریب دمایی مقاومت ویژه این سیم را حساب کنید.

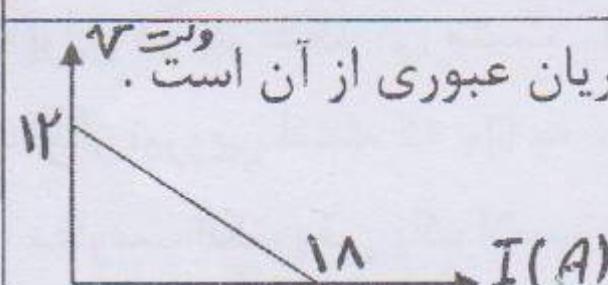
۶ شکل مقابل نمودار اختلاف پتانسیل دو سر یک مولد بر حسب جریان عبوری از آن است. نیروی محرکه مولد و مقاومت درونی این مولد را تعیین کنید.



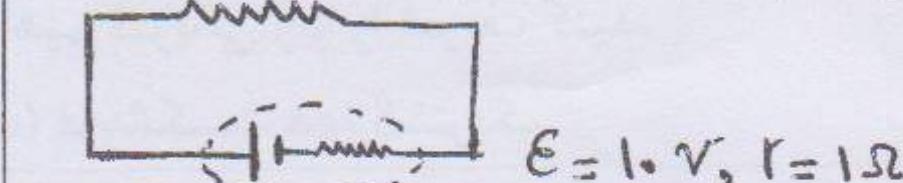
۷ در مدار شکل مقابل توان تولیدی، توان مفید و بازده مولد را حساب کنید.



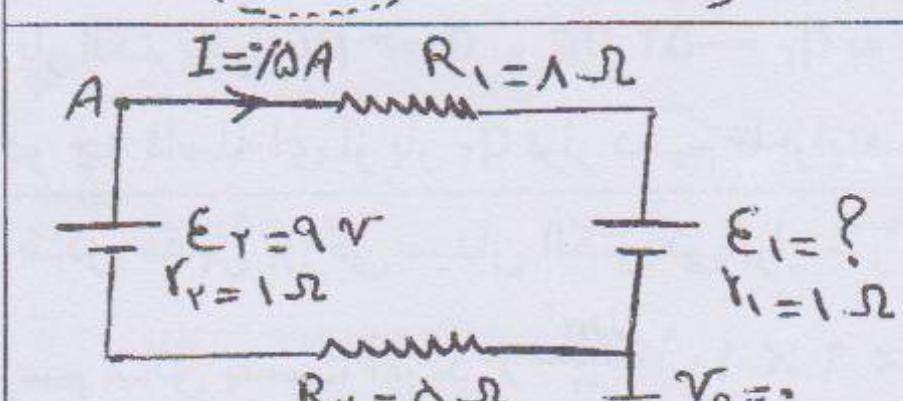۸ در مدار شکل مقابل مقابله  
الف) پتانسیل نقطه A چند ولت است?  
ب) مقدار  $E_1$  چقدر است?  
پ) توان مصرفی مقاومت  $R_1$  چقدر است?



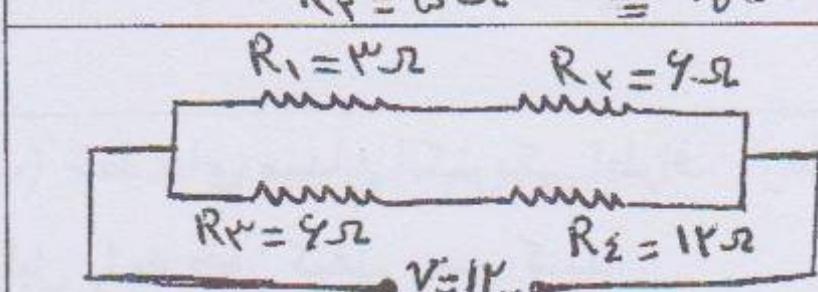۹ در شکل مقابل مطلوب است:  
الف) مقاومت معادل مدار  
ب) انرژی مصرفی در کل مدار در مدت ۵ ثانیه



موفق باشید



تاریخ: ۹۲/۱/۱

زمان: ۱۰ دقیقه

نام درس: فیزیک ۳

پایه و رشته: سوم‌بجیر

بسم الله الرحمن الرحيم

دبيرستان نمونه دولتی نخبگان

آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران  
سال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴

نام و نام خانوادگی:

نام دبیر: میازی

صفت ۱

کلاس:

شماره:

بارم


$$E_Y = K \frac{q}{r^2} = q \times 1.9 \times \frac{1 \times 1.4}{9 \times 1.4} \quad \text{ا) اراده} \quad (5)$$

$$E_Y = 1 \times 1.7 \text{ N/C} \quad (120)$$

$$E_T^2 = E_1^2 + E_2^2 = (q \times 1.7)^2 + (q \times 1.7)^2 \quad (120)$$

$$E_T^2 = 37 \times 1.4^2 + 24 \times 1.4^2 = 100 \times 1.4^2$$
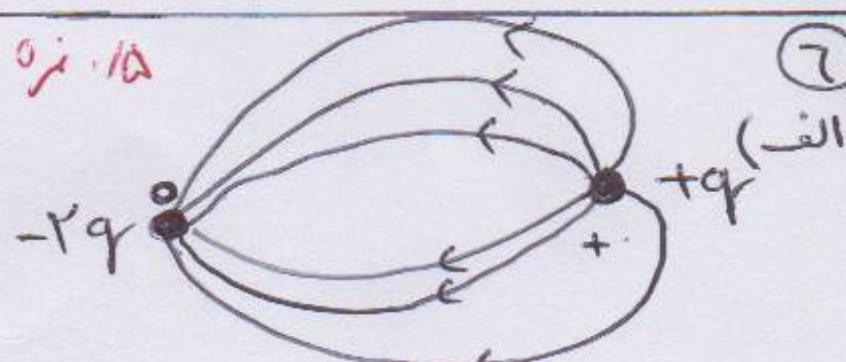
$$E_T = 1.0 \times 1.7 = 1.7 \text{ N/C} \quad (120)$$



ب) چون حفظ طبقه ای (معایزی) را داشت  
و دم ناهمه اند و سطح اسراری بخواهد  
است. این باتاب است.

$$E_A = E_B \rightarrow F_A = F_B \rightarrow a_A = a_B \quad (120)$$

ست ب با تقریب تساوی است.

$$V_+ - V_- = 12 \text{ V} \quad (7)$$

$$\Delta U = q \Delta V = q(V_- - V_+) \quad (120)$$

$$\Delta U = 1.2 \times (-12) = -14.4 \text{ J} \quad (120)$$

علاسه منفی زدنی را مقدار انرژی بخواهد  
السردی با کادوس می‌باشد.  $(120)$

ظریت با ناهمه ای و فنی را بجه عذر دارد.

$$V = \frac{q}{C_2} = \frac{q}{\frac{1}{2}C_1} \quad C_2 = \frac{1}{2}C_1 \quad (120)$$

$$V_2 = 2V_1 \quad (120)$$


$$V = \frac{1}{2}qV \rightarrow V_2 = 2V_1 \quad (120)$$

- ① در جریانی ۱۲۰ متر  
الف) رسانا ب) میدان الکتریکی پایه  
س) کوچکتر ش) خلاف جهت - جهت  
ج) رصد خطای سطح مقام

- ② اندان ب) غیر صحیح تا غ

دقت ۱۲۰ متر

- ③ در تعریف ۱۵ متر

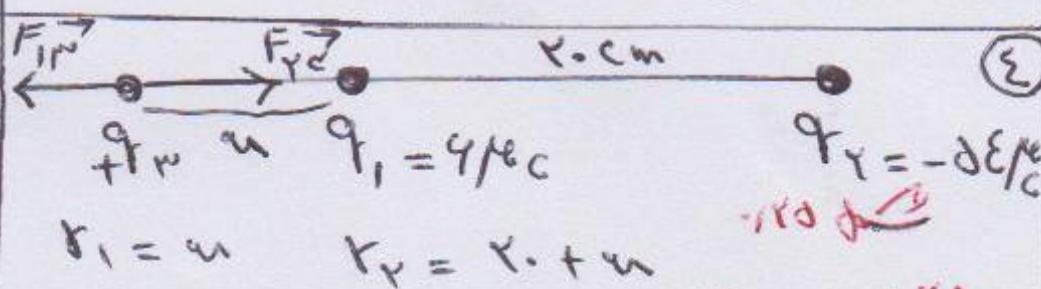

$$F_{12} = F_{21} \rightarrow K \frac{q_1 q_2}{r^2} = K \frac{q_2 q_1}{(20+n)^2} \quad (120)$$

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{q_2}{(20+n)^2} \rightarrow \frac{q}{q_2} = \frac{5}{(20+n)^2} \quad (120)$$

$$\frac{1}{q_2} = \frac{q}{(20+n)^2} \rightarrow \frac{1}{n} = \frac{5}{20+n} \quad (120)$$

$$20+n = 20+n \rightarrow 2n = 20 \rightarrow n = 10 \text{ cm} \quad (120)$$

$$r_2 = 20 + 10 = 30 \text{ cm} \quad (120)$$

$$r_1 = r_2 = 20 \text{ cm} \quad (120)$$

$$E_1 = K \frac{q_1}{r_1^2} \quad (120)$$

$$E_1 = 9 \times 1.9 \times \frac{q \times 1.4}{9 \times 1.4^2} \quad (120)$$

$$E_1 = 9 \times 1.7 \text{ N/C} \quad (120)$$

$$E_2 = K \frac{q_2}{r_2^2} \quad (120)$$

$$E_2 = 9 \times 1.7 \text{ N/C} \quad (120)$$

موفق باشید سے اراده صفحه بعد



تاریخ: ۹۲/۱/۱۵

زمان: ۱۰۰ دقیقه

نام درس: میزگیر ۳

پایه و رشته: سرمه‌بری

بسمه تعالیٰ

دبيرستان نمونه دولتی خبگان

آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران  
سال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳

نام و نام خانوادگی:

نام دبیر: میازی

۲۵

کلاس:

شماره:

بارم

$$I = \frac{E}{R+r} = \frac{10}{9+1} = \frac{10}{10} = 1A \quad (13)$$

$$P = EI = 10 \times 1 = 10 W \quad (14)$$

$$P = EI - IR^2 = 10 - 1 \times 1^2 = 9W \quad (15)$$

$$R_A = \frac{P'}{P} \times 100 = \frac{9}{10} = 90\% \quad (16)$$

(۱۷) از نقطه A در مقابل جریان I کتفم

حرکت کنیم.

$$V_A - E_r + IR_r + IR_2 = V_0 \quad (17)$$

$$V_A - 9 + (0.8 \times 1) + (10 \times 0) = 0$$

$$V_A - 9 + 0.8 + 0 = 0 \rightarrow V_A = 9V$$

(۱۸) از نقطه A کتفم حرکت کنیم.

$$V_A - IR_1 + E_1 - IR_1 = V_0 \quad (18)$$

$$9 - (10 \times 1) - E_1 - (0.8 \times 1) = 0$$

$$9 - 10 - E_1 - 0.8 = 0 \rightarrow E_1 = 1.8V$$

$$P_1 = R_1 I^2 = 1 \times 0.8^2 = 1 \times 0.64 = 0.64W \quad (19)$$

$$R_{1,2} = 3 + 7 = 9 \Omega \quad (20)$$

$$R_{3,4} = 2 + 12 = 14 \Omega \quad (21)$$

$$R_T = \frac{11 \times 9}{11 + 9} = \frac{11 \times 9}{20} = 5.95 \Omega \quad (22)$$

$$U_T = \frac{V^2}{R_T} t = \frac{12^2}{5.95} \times 0 = 0 \quad (23)$$

$$U_T = \frac{12^2}{5.95} \times 0 = 12V \quad (24)$$

$$d = 20cm = 0.2m \quad E = 200N/C \quad (25)$$

میان بین صنعت خزان مکافات است.

$$E = \frac{V}{d} \Rightarrow V = Ed = 0.2 \times 200 = 40V \quad (26)$$

$$C = \frac{q}{V} = \frac{0.8 \times 10^{-6}}{40} = 2 \times 10^{-7} F \quad (27)$$

$$C_{2,3} = C_1 + C_2 = 1 + 1 = 2 \mu F \quad (28)$$

$$C_{1,2,3} = \frac{2 \times 10}{2 + 0} = \frac{20}{20} = 1 \mu F \quad (29)$$

$$C_T = C_1 + C_{1,2,3} = 1 + 1 = 2 \mu F \quad (30)$$

$$V_L = V \rightarrow V_L = 10V \quad (31)$$

$$U_L = \frac{1}{4} C_L V_L = \frac{1}{4} \times 2 \times 10 \quad (32)$$

$$U_L = 5 \times 10 = 50V \quad (33)$$

$$V_{1,2,3} = 10V \quad (34)$$

$$Q_{1,2,3} = V_{1,2,3} \times C_{1,2,3} = 10 \times 1 = 10 \mu C \quad (35)$$


$$Q_1 = Q_{1,2,3} \rightarrow Q_1 = 10 \mu C \quad (36)$$

$$\Delta \theta = 20^\circ - 10^\circ = 10^\circ \quad (37)$$

$$R_x = R_1 (1 + \alpha \Delta \theta) \quad (38)$$

$$18 = 10 (1 + 0.01 \times 10) \rightarrow 18 = 10 + 0.1 \rightarrow 18 = 10.1 \quad (39)$$
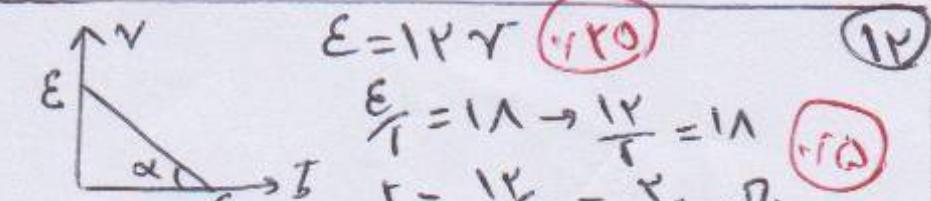
$$\alpha = \frac{18 - 10}{10 \times 10} = 0.08 \quad (40)$$



$$R = \frac{E}{I} = \frac{12}{10} = 1.2 \Omega \quad (41)$$

موفق باشید